

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đại học Quốc gia TP HCM

Họ tên: Dương Anh Khôi

GVHD: Tạ Trí Đức

MSSV: 22520696

Khoa: Kỹ thuật Máy tính

Báo cáo: CE213 – Lab3




UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 3

THIẾT KẾ MẠCH TUẦN TỰ BẰNG MÔ HÌNH MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN

I. Thiết kế mạch tuần tự theo mô hình máy trạng thái kiểu moore phát hiện chuỗi (010)


1. Sơ đồ chuyển trạng thái

 

2. Source Code:

```
1 module lab_3_moore(  
2     input wire clk,  
3     input wire rst,  
4     input wire X,  
5     output reg Z  
6 );  
7  
8     reg[1:0] cur_state, next_state;  
9  
10    always @(posedge clk or posedge rst) begin  
11        if (rst)  
12            cur_state <= 2'b00;  
13        else  
14            cur_state <= next_state;  
15        end  
16  
17    always @(*) begin  
18        case (cur_state)  
19            2'b00: next_state = (X == 1'b0) ? 2'b01 : 2'b00;  
20            2'b01: next_state = (X == 1'b1) ? 2'b10 : 2'b01;  
21            2'b10: next_state = (X == 1'b0) ? 2'b11 : 2'b00;  
22            2'b11: next_state = (X == 1'b0) ? 2'b01 : 2'b10;  
23            default: next_state = 2'b00;  
24        endcase  
25    end  
26  
27    always @(*) begin  
28        Z = (cur_state == 2'b11) ? 1'b1 : 1'b0;  
29    end  
30  
31 endmodule  
32
```


3. Waveform:

 

- Theo chu kì clock, input X được nhập lần lượt 010 và output Z đã lên 1

II. Thiết kế mạch tuần tự theo mô hình máy trạng thái kiểu mealy phát hiện chuỗi (010)


1. Sơ đồ chuyển trạng thái

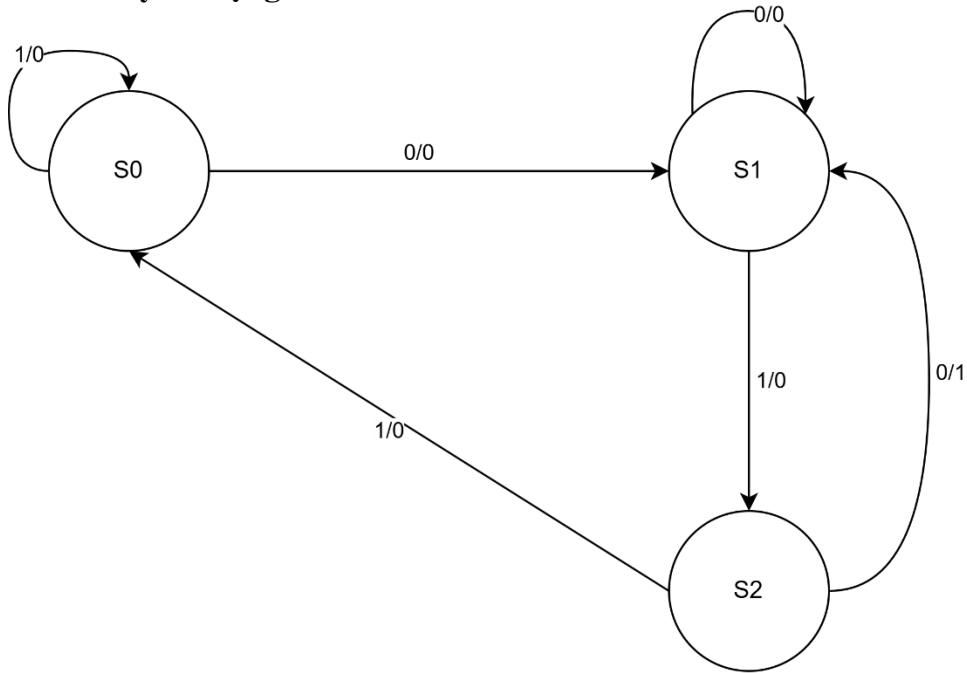

2. Source Code

```
1 module lab_3_mealy (  
2     input wire clk,  
3     input wire rst,  
4     input wire X,  
5     output reg Z,  
6     output reg [1:0] S  
7 );  
8  
9     reg [1:0] cur_state, next_state;  
10 always @(posedge clk or posedge rst) begin  
11     if (rst)  
12         cur_state <= 2'b00;  
13     else  
14         cur_state <= next_state;  
15 end  
16 always @(*) begin  
17     case (cur_state)  
18     2'b00: begin  
19         next_state = (X == 1'b0) ? 2'b01 : 2'b00;  
20         Z = 1'b0;  
21         S = cur_state;  
22     end  
23     2'b01: begin  
24         next_state = (X == 1'b1) ? 2'b10 : 2'b01;  
25         Z = 1'b0;  
26         S = cur_state;  
27     end  
28     2'b10: begin  
29         next_state = (X == 1'b0) ? 2'b01 : 2'b00;  
30         Z = (X == 1'b0) ? 1'b1 : 1'b0;  
31         S = cur_state;  
32     end  
33     default: begin  
34         next_state = 2'b00;  
35         Z = 1'b0;  
36         S = cur_state;  
37     end  
38 endcase  
39 end  
40  
41 endmodule  
42
```

3. Waveform

 

- Như ta có thể thấy, output của mealy phụ thuộc vào trạng thái hiện tại và ngõ vào nên chỉ khi ở state 2 và input = 1 thì Z mới = 1

III. Thiết kế SRAM


1. Source Code

```

1 module sram(
2     input wire clk,
3     input wire WriteEn,
4     input wire ReadEn,
5     input wire [5:0] Address,
6     input wire [31:0] WriteData,
7     output reg [31:0] ReadData
8 );
9
10    reg [31:0] MEMORY[0:63];
11
12    always@(posedge clk)
13    begin
14        if(WriteEn)
15            MEMORY[Address] <= WriteData;
16        else if(ReadEn)
17            ReadData <= MEMORY[Address];
18        else
19            ReadData <= 32'b0;
20    end
21
22 endmodule

```

2. Waveform

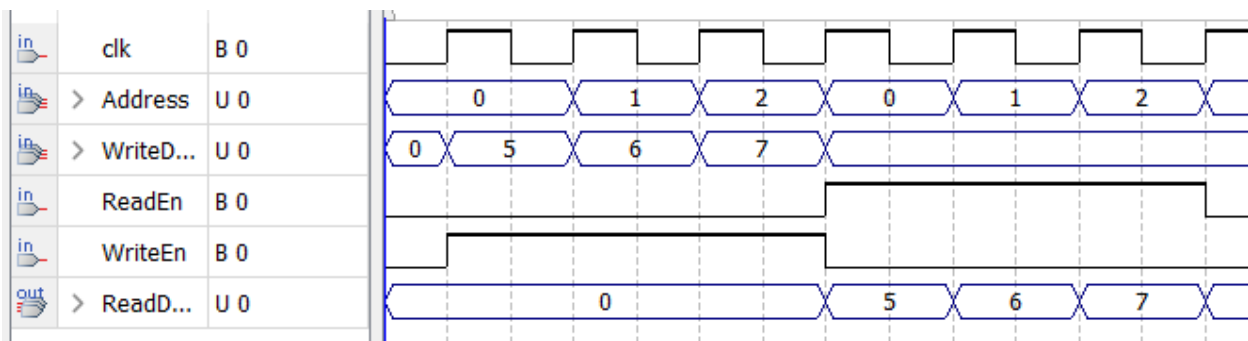

- Khi WriteEnable được bật lên thì sẽ tiến hành lưu data vào trong các địa chỉ được đặt
- Khi ReadEnable được bật lên thì sẽ tiến hành đọc data trong các địa chỉ được chọn