 


Họ tên: Dương Anh Khôi

MSSV: 22520696

Câu 1: Hãy thiết kế mạch sau bằng ngôn ngữ Verilog HDL:



- Hãy thiết kế bằng mô tả hành vi

- Hãy thiết kế sử dụng các cổng cơ bản được hỗ trợ bằng Verilog

Câu 2: Hãy thiết kế mạch Carry Look Ahead Adder 4 bit bằng ngôn ngữ Verilog HDL

- Hãy thiết kế sử dụng các cổng cơ bản được hỗ trợ bằng Verilog

- Hãy thiết kế bằng cấu trúc structure và các lệnh gán, mô tả hành vi trong thiết kế

Bài làm

Câu 1:

- Thiết kế bằng mô tả hành vi

```
module circuit(  
    input wire S, A, B, C, clk, rst,  
    output reg Q  
);  
    // Sử dụng biến reg để lưu kết quả tạm thời  
    reg mux_out;
```

```

// Mô tả hành vi tổ hợp cho phần logic
always @(*) begin
    // Tính toán đầu ra của bộ MUX dựa trên S
    if (S) begin
        // Khi S=1
        mux_out = (A&B)|(A&~C)|(B&C);
    end else begin
        // Khi S=0:
        mux_out = (B&C)&A;
    end
end

// Mô tả hành vi tuần tự cho flip-flop
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst) begin
        Q <= 1'b0; // Reset đồng bộ, Q = 0 khi rst = 1
    end else begin
        Q <= mux_out; // Cập nhật Q tại mỗi xung clock dương
    end
end

endmodule

```

- Thiết kế bằng các cổng cơ bản được hỗ trợ bởi Verilog

```

module circuit(
    input wire S, A, B, C, clk, rst,
    output wire Q

```

```

);

// Khai báo các dây nối trung gian
wire not_C;

wire and1_out, and2_out, and3_out, and4_out;

wire or1_out, or2_out;

wire mux_out;


// Thực hiện thiết kế bằng các cổng cơ bản
// Cổng NOT
not not1(not_C, C);


// Các cổng AND
and and1(and1_out, A, B);    // A & B
and and2(and2_out, A, not_C); // A & ~C
and and3(and3_out, C, B);    // C & B
and and4(and4_out, and3_out, A); // A&B&C
or or1(or1_out, and3_out, and2_out, and1_out); // (C & B) | (A & ~C) | (A & B)


// Multiplexer 2-to-1 sử dụng các cổng cơ bản
wire not_S, and_S_0, and_S_1;

not not2(not_S, S);

and and_mux1(and_S_0, not_S, or1_out); // S=0 path
and and_mux2(and_S_1, S, and4_out);    // S=1 path
or or_mux(mux_out, and_S_0, and_S_1); // Kết hợp 2 đường dẫn


// DFF với reset
dff dff_inst(
    .d(mux_out), // Đầu vào D là đầu ra của MUX

```

```

        .clk(clk),    // Tín hiệu clock
        .rst(rst),    // Truyền tín hiệu reset vào flip-flop
        .q(Q)         // Đầu ra Q
    );
endmodule

// Module D Flip-Flop với reset không đồng bộ
module dff(
    input wire d, clk, rst,
    output reg q
);
    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst)
            q <= 1'b0; // Reset không đồng bộ
        else
            q <= d;    // Cập nhật giá trị
        end
    end
endmodule

```

Câu 2:

- Thiết kế sử dụng các cổng cơ bản được hỗ trợ bằng Verilog

```

module CLA_4bit(
    input [3:0] A,
    input [3:0] B,
    input Cin,
    output [3:0] Sum,
    output Cout
);

```

```

// Khai báo các dây dẫn nội bộ
wire [3:0] P; // Propagate
wire [3:0] G; // Generate
wire [4:0] C; // Carry

// Gán giá trị ban đầu cho C[0]
assign C[0] = Cin;

// Tính các tín hiệu Propagate và Generate
assign P[0] = A[0] ^ B[0];
assign P[1] = A[1] ^ B[1];
assign P[2] = A[2] ^ B[2];
assign P[3] = A[3] ^ B[3];

assign G[0] = A[0] & B[0];
assign G[1] = A[1] & B[1];
assign G[2] = A[2] & B[2];
assign G[3] = A[3] & B[3];

// Tính các tín hiệu Carry sử dụng logic CLA
assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);
assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);
assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
assign C[4] = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) |
(P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);

// Tính Sum

```

```
assign Sum[0] = P[0] ^ C[0];
```

```
assign Sum[1] = P[1] ^ C[1];
```

```
assign Sum[2] = P[2] ^ C[2];
```

```
assign Sum[3] = P[3] ^ C[3];
```

```
// Gán Cout
```

```
assign Cout = C[4];
```

```
endmodule
```

- Thiết kế bằng cấu trúc structure và các lệnh gán, mô tả hành vi trong thiết kế

```
// Module tạo tín hiệu Generate và Propagate
```

```
module GP_Generator(
```

```
    input a, b,
```

```
    output g, p
```

```
);
```

```
// Mô tả hành vi
```

```
assign g = a & b; // Generate
```

```
assign p = a ^ b; // Propagate
```

```
endmodule
```

```
// Module sum generator
```

```
module Sum_Generator(
```

```
    input p, c,
```

```
    output s
```

```
);
```

```
// Mô tả hành vi
```

```
assign s = p ^ c; // Sum = P XOR C
```

```

endmodule

// Module Carry Look Ahead Generator
module CLA_Generator(
    input [3:0] G, P,
    input Cin,
    output [4:0] C
);
    // Mô tả hành vi với các lệnh gán
    assign C[0] = Cin;
    assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);
    assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);
    assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
    assign C[4] = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) |
(P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
endmodule

// Module top level - CLA 4 bit
module CLA_4bit_Structural(
    input [3:0] A, B,
    input Cin,
    output [3:0] Sum,
    output Cout
);
    // Khai báo dây dẫn nội bộ
    wire [3:0] G, P;
    wire [4:0] C;

```

```

// Khởi tạo các module con sử dụng thiết kế cấu trúc

// Generate G và P cho từng bit
GP_Generator gp0(.a(A[0]), .b(B[0]), .g(G[0]), .p(P[0]));
GP_Generator gp1(.a(A[1]), .b(B[1]), .g(G[1]), .p(P[1]));
GP_Generator gp2(.a(A[2]), .b(B[2]), .g(G[2]), .p(P[2]));
GP_Generator gp3(.a(A[3]), .b(B[3]), .g(G[3]), .p(P[3]));

// Module tạo các tín hiệu carry
CLA_Generator cla_gen(
    .G(G),
    .P(P),
    .Cin(Cin),
    .C(C)
);

// Tạo các tín hiệu Sum
Sum_Generator sum0(.p(P[0]), .c(C[0]), .s(Sum[0]));
Sum_Generator sum1(.p(P[1]), .c(C[1]), .s(Sum[1]));
Sum_Generator sum2(.p(P[2]), .c(C[2]), .s(Sum[2]));
Sum_Generator sum3(.p(P[3]), .c(C[3]), .s(Sum[3]));

// Gán Cout
assign Cout = C[4];

endmodule

```